

Министерство образования Республики Беларусь  
Учреждение образования «Белорусский государственный университет  
информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей  
Кафедра электронных вычислительных машин  
Дисциплина: Схемотехника

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к курсовому проекту  
на тему

МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УСТРОЙСТВО РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ

БГУИР КП 1-40 02 01 004 ПЗ

Студент: группы 250541,  
Власов Р. Е.

Руководитель: доцент каф. ЭВМ  
Селезнев И. Л.

Минск 2025

## СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ .....	3
1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО МИКРОПРОЦЕССОРНОМУ УСТРОЙСТВУ РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ.....	4
1.1 Требования к проектируемому устройству .....	4
1.2 Микроконтроллеры .....	4
1.3 Микрофон.....	6
1.4 Аналого-цифровые преобразователи .....	7
1.5 Органы индикации состояния устройства .....	8
1.6 Органы управления состоянием устройства .....	9
1.7 Дисплеи для отображения данных .....	10
2 РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ МИКРОПРОЦЕССОРНОГО УСТРОЙСТВА РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ.....	12
2.1 Постановка задачи.....	12
2.2 Компоненты проектируемого устройства.....	12
2.3 Взаимодействие компонентов устройства.....	13
3 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ЭЛЕМЕНТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ УСТРОЙСТВА РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ .....	14
3.1 Обоснование выбора микроконтроллеров.....	14
3.2 Обоснование выбора микрофона.....	15
3.3 Обоснование выбора АЦП .....	16
3.4 Обоснование выбора органа световой индикации.....	17
3.5 Обоснование выбора органа управления состоянием устройства .....	17
3.6 Обоснование выбора устройства отображения информации .....	18
3.7 Формулирование требований к источнику питания .....	19
3.8 Разработка функциональной схемы .....	19
4 РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ.....	20
СХЕМЫ УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕВАТОРА .....	20
4.1 Микроконтроллер .....	20
4.2 Микрофон.....	21
4.3 АЦП.....	22
4.4 Дисплей .....	22
4.5 Расширитель цифровых входов РСF8574АТ .....	23
4.6 Органы индикации .....	23
4.7 Расчет токоограничивающего сопротивления для светодиодов .....	23
ПРИЛОЖЕНИЕ Б .....	28
ПРИЛОЖЕНИЕ В.....	29
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ .....	20
ПРИЛОЖЕНИЕ А .....	22
ПРИЛОЖЕНИЕ Б .....	23

## ВВЕДЕНИЕ

Распознавание речи становится все более востребованной технологией в современных устройствах, облегчая взаимодействие человека с техникой, начиная от голосовых помощников и заканчивая системами умного дома. При создании подобных систем возникают задачи по надежному захвату и фильтрации аудиосигнала, анализу спектральных характеристик звука, определению ключевых акустических параметров, таких как мелкепестральные коэффициенты, спектрограммы или частотные характеристики фонем.

Целью проекта является создание микропроцессорного устройства на базе микроконтроллера, способное распознавать несколько заранее заданных слов и отображать результат на экране. Для достижения цели устройству необходимо выполнять следующие задачи:

- захватывать звуковые волны и преобразовывать их в электрический сигнал;
- оцифровывать аудиосигнал с помощью аналого-цифрового преобразователя (АЦП);
- извлекать из аудиосигнала ключевые акустические характеристики для выделения фонем;
- сравнивать извлечённые признаки с заранее записанными эталонными шаблонами для определения распознаваемого слова
- отображать результат распознавания на дисплее

Для выполнения описанных функций в проектируемом устройстве могут присутствовать следующие элементы:

- модуль захвата аудиосигнала;
- модуль оцифровки аудиосигнала
- модуль отображения информации.
- органы управления состоянием устройства
- средства индикации состояния устройства

# 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО МИКРОПРОЦЕССОРНОМУ УСТРОЙСТВУ РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ

## 1.1 Требования к проектируемому устройству

Микропроцессорное устройство распознавания речи должно обеспечивать надежный захват и фильтрацию аудиосигнала, выделение характерных признаков и их последующую классификацию для распознавания заранее заданных слов. Устройство должно корректно обрабатывать и отображать распознанные слова на дисплее. Для решения этих задач в состав устройства должны входить:

- микроконтроллер;
- модуль захвата аудиосигнала;
- модуль оцифровки аудиосигнала;
- жидкокристаллический дисплей;
- органы управления состоянием устройства;
- органы индикации состояния устройства.

## 1.2 Микроконтроллеры

Микроконтроллеры представляют собой специализированные интегральные схемы, разработанные для управления электронными системами и устройствами. Они выполняют функции сбора, обработки и передачи данных, контролируют механизмы и электронные компоненты, а также обеспечивают реализацию разнообразных задач и функциональных возможностей в современных устройствах.

На сегодняшний день существует большое количество различных микроконтроллеров, различающихся по размеру, архитектуре и функциональным возможностям. Некоторые из них перечислены в таблице 1.1

Таблица 1.1 – Сравнение микроконтроллеров

Параметр	ATmega328	nRF52840	RP2040
Архитектура	AVR	ARM Cortex-M4	ARM Cortex-M0+
Количество регистров общего назначения	32	16	16
Тактовая частота	16 МГц	64 МГц	133 МГц
Разрядность	8 битов	32 бита	32 бита
Flash-память	32 КБ	1 МБ	16 МБ
SRAM-память	2 КБ	256 КБ	264 КБ
EEPROM-память	1 КБ	2 КБ	-
Количество циклов перезаписи Flash-памяти	10 тысяч	10 тысяч	10 тысяч

Продолжение таблицы 1.1

Количество циклов перезаписи EEPROM -памяти	100 тысяч	100 тысяч	100 тысяч
Таймер/счетчик 8 битный	2	-	-
Таймер/счетчик 16 битный	1	-	-
Счетчик реального времени	1	1	1
Количество каналов ШИМ	6	4	16
Количество АЦП	8	1	4
Разрядность АЦП	10	12	12
Поддержка USART	Да	Да	Да
Поддержка SPI	Да	Да	Да
Поддержка I2C	Да	Да	Да
Поддержка Wi-Fi 802.11	Нет	Да	Нет
Входное напряжение	1,8-5,5 В	1,7-3,6 В	1,8-3,3 В
Максимальный потребляемый ток	200 мА	25 мА	90 мА
Рабочий диапазон температур	-40 °С...+ 105 °С	-40 °С...+ 85 °С	-40 °С...+85 °С

АТmega328 представляет собой один из наиболее распространённых 8-битных микроконтроллеров семейства AVR, отличающийся сбалансированной производительностью и низким энергопотреблением. Он оснащён 32 килобайтами встроенной Flash-памяти для хранения кода программы, 2 килобайтами ОЗУ (SRAM) и 1 килобайтом EEPROM для долговременного хранения данных [1]. АТmega328 содержит 23 программно-настраиваемых цифровых ввода/вывода, а также аппаратные модули USART (UART), SPI и I<sup>2</sup>C, упрощающие взаимодействие с различными периферийными устройствами.

nRF52840 – это 32-битный микроконтроллер от компании Nordic Semiconductor с ядром ARM Cortex-M4 и аппаратной поддержкой плавающей точки. Исходя из источника [2], он ориентирован преимущественно на решения с беспроводной связью, поддерживая Bluetooth Low Energy (BLE), Thread и Zigbee. МК обладает 1 МБ встроенной Flash-памяти и 256 КБ ОЗУ, что позволяет хранить довольно обширные программы и обрабатывать

значительные объёмы данных, включая программы машинного обучения, связанные с распознаванием речи. При этом nRF52840 работает на тактовой частоте до 64 МГц, имеет низкое энергопотребление и гибкую конфигурацию периферии (SPI, I<sup>2</sup>C, UART и прочие). Благодаря наличию встроенного радиомодуля BLE нередко используется в носимых устройствах, IoT-проектах и смарт-системах.

RP2040 – это микроконтроллер, разработанный Raspberry Pi, основанный на двухъядерном ядре ARM Cortex-M0+. Он не имеет встроенной Flash-памяти, но поддерживает внешнюю QSPI-Flash (в зависимости от реализации платы может достигать нескольких мегабайт). RP2040 оснащён 264 КБ высокоскоростной SRAM, поддерживает широкий набор интерфейсов (SPI, I<sup>2</sup>C, UART и др.) и может работать на частоте до 133 МГц. Особенностью данного МК является наличие 8 «срезов» для аппаратного ШИМ (всего до 16 каналов) и гибкая система ввода-вывода (PIO), позволяющая программно эмулировать различные протоколы и настраивать взаимодействие с периферией практически под любые задачи. Также, имеет возможность хранить емкие программы с машинным обучением для распознавания речи [3].

### 1.3 Микрофон

На сегодняшний день существует множество различных средств захвата аудиосигналов. Для сравнения были выбраны три модели электретных микрофонов: EM6050P, EM9767 и НМО0603В-65. В таблице 1.3 приведены их сравнительные характеристики.

Таблица 1.2 — Сравнение электретных микрофонов

Параметр	EM6050P	EM9767	НМО0603В-65
Диапазон напряжения питания	от 1,5 до 3 В	от 1,5 до 3 В	от 1,5 до 3 В
Шум	60 дБА	58 дБА	58 дБА
Диапазон частот	20-20000 Гц	50-20000 Гц	30-16000 Гц
Чувствительность	32-44 мВ/Па	32-44 мВ/Па	32-44 мВ/Па
Рабочее напряжение	1.5 или 3В	1.5 или 3В	1.5 или 3В

EM6050P – это электретный микрофон общего применения, разработанный для широкого спектра аудиозаписывающих устройств. Он обеспечивает приемлемое качество захвата звука для большинства бытовых и промышленных применений. Позволяет эффективно записывать как низкие, так и высокие звуки, а чувствительность 32-44 мВ/Па обеспечивает хорошую реакцию на звуковые сигналы [4].

EM9767 – это высокочувствительный электретный микрофон, предназначенный для устройств, требующих более высокой чувствительности

и низкого уровня шума. Микрофон позволяет эффективно улавливать как средние, так и высокие частоты [5].

НМО0603В-65 – это электретный микрофон, оптимизированный для использования в малогабаритных электронных устройствах. Исходя из источника [6], он работает при напряжении 3 В и имеет низкий уровень шума 58 дБА, что обеспечивает чистоту захвата аудиосигналов. Подходит для устройств, требующих точного и четкого звука. Малые размеры позволяют легко интегрировать его в компактные устройства, такие как смартфоны и носимые гаджеты.

## 1.4 Аналого-цифровые преобразователи

Захватываемому аналоговому сигналу необходима дальнейшая оцифровка, для этого в таблице 1.4 были рассмотрены следующие аналого-цифровые преобразователи (АЦП):

Таблица 1.4 – Параметры АЦП

Параметр	ADS1115	MCP3424	ADS1015
Разрядность	16 бит	18 бит	12 бит
Частота дискретизации	До 860 выборок/сек	До 240 выборок/сек	До 3300 выборок/сек
Входное напряжение	От 0,25 до 6,1 В	От 0,25 до 2 В	От 0,25 до 6,1 В
Количество каналов	4	4	4
Потребляемый ток	150 мкА	135 мкА	150 мкА
Тип интерфейса	I2C	I2C	I2C

ADS1115 – это 16-битный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) от Texas Instruments, который широко используется в устройствах, где требуется высокая точность оцифровки сигналов. Благодаря поддержке интерфейса I<sup>2</sup>C [7], он легко подключается к микроконтроллерам и подходит для встроенных систем. ADS1115 используется в аудиоустройствах, системах мониторинга датчиков, медицинской электронике, а также в устройствах умного дома, таких как термостаты и контроллеры освещения. Его программируемый диапазон входного напряжения (от  $\pm 0.256$  В до  $\pm 6.144$  В) делает его подходящим для работы с датчиками различных типов. Компактный размер и низкое энергопотребление позволяют применять ADS1115 в портативных устройствах, включая носимую электронику и устройства измерения.

MCP3424 – это 18-битный АЦП, применяемый в устройствах, требующих высокой точности и стабильности измерений. Он часто используется в

лабораторных приборах, устройствах промышленной автоматизации и контроллерах, где необходимы высокоточные данные с датчиков температуры, давления или напряжения. MCP3424 также подходит для работы в измерительных станциях, системах экологического мониторинга и других устройствах, где приоритетом является минимизация ошибок измерений. Его возможность программируемого усиления входного сигнала и дифференциальные входы делают его универсальным решением для профессиональной электроники [8].

ADS1015 – это 12-битный АЦП, предназначенный для использования в устройствах, где требуется высокая скорость оцифровки при умеренной точности. Он широко применяется в робототехнике, портативных измерительных приборах, игровых контроллерах и устройствах, обрабатывающих аналоговые сигналы в реальном времени. ADS1015 часто используется в мультиметрах, системах контроля заряда батарей и простых аудиосистемах. Благодаря высокой частоте дискретизации до 3300 выборок в секунду, ADS1015 эффективен в устройствах быстрого действия измерения параметров. Компактный корпус и поддержка I<sup>2</sup>C делают его подходящим для встраиваемых систем с ограничениями по пространству [9].

## 1.5 Органы индикации состояния устройства

Для отображения состояния в устройстве распознавания речи можно использовать светодиоды различных форм-факторов. Ниже в таблице 1.6 представлены одни из самых распространенных дисплеев и их параметры:

Таблица 1.5 – Параметры органов индикации состояния устройства

Параметр	3 мм LED (Kingbright WP7113ID)	5 мм LED (Lite-On LTL-307EE)	OLED1 SMD LED 0805 (Osram OSL-80S) 28x64
Рабочая температура	от -45 до 85 °C	от -40 до 85 °C	от -40 до 85 °C
Количество выводов	40–60 мкд	60–80 мкд	15–25 мкд
Прямое напряжение	2.0–2.2В	2.0–2.2В	2,8-3,2 В
Максимальный ток	20 мА	20 мА	20 мА

Светодиоды для индикации состояния устройства представляют собой компактные и энергоэффективные элементы, позволяющие просто и наглядно сигнализировать о работе системы. Они не отображают сложную текстовую или графическую информацию, как дисплеи, но благодаря своей высокой надежности и быстродействию идеально подходят для индикации различных режимов работы. Например, в рассматриваемом устройстве могут использоваться следующие типы светодиодов:



3 мм LED (Kingbright WP7113ID) – характеризуется рабочим температурным диапазоном от –45 до 85 °С, имеет световой поток 40–60 мкд, прямое напряжение 2.0–2.2 В и максимальный ток 20 мА. Такой светодиод подходит для применения в большинстве условиях и используется в большом количестве устройств [10].

5 мм LED (Lite-On LTL-307EE) – работает в диапазоне от –40 до 85 °С, обеспечивает световой поток 60–80 мкд, при прямом напряжении 2.0–2.2 В и максимальном токе 20 мА. Он отличается большей яркостью, что делает его удобным для использования в более освещенных средах [11].

SMD LED 0805 (Osram OSL-80S) – обладает рабочей температурой от –40 до 85 °С, световой поток составляет 15–25 мкд, при этом требуется прямое напряжение 2,8–3,2 В и максимальный ток также 20 мА. Такой тип светодиода компактен и удобен для монтажа на печатных платах с ограниченным пространством [12].

## 1.6 Органы управления состоянием устройства

Для отображения состояния в устройстве распознавания речи можно использовать светодиоды различных форм-факторов. Ниже в таблице 1.6 представлены одни из самых распространенных дисплеев и их параметры:

Таблица 1.6 – Параметры органов индикации состояния устройства

Параметр	KCD1-11	DIPSW-68-5	Omron D2FC-F-7N
Количество контактов	2	6 или 8	2
Рабочая температура	от -20 до 70 °С	от -20 до 85 °С	от -25 до 70 °С
Рабочее напряжение	5 В	5 В	5 В
Максимальный ток	1000 мА	100 мА	50 мА

Переключатели – это механические элементы, предназначенные для выбора режимов работы и запуска процесса распознавания речи. Они обеспечивают стабильное и надежное переключение между заданными положениями, позволяя пользователю интуитивно управлять устройством.

Переключатель KCD1-11 – это стандартный механический переключатель, рассчитанный на высокую нагрузку (до 1000 мА). Он реализует простую схему переключения между двумя состояниями (ON/OFF), что делает его идеальным выбором для систем, где важна долговечность и устойчивость к частым переключениям. Этот переключатель широко используется в промышленной электронике, где надежность элементов управления имеет первостепенное значение [13].

Переключатель DIPSW-68-5 – это компактный механический элемент, характеризующийся наличием 6 или 8 контактов и возможностью выбора нескольких положений (обычно 2, 3 или 4 позиции) [14]. Он широко применяется в микроконтроллерных схемах, позволяя пользователю легко выбирать различные режимы работы или функции устройства. Благодаря своей компактности и множеству позиций, переключатель типа DIP является удобным решением для настройки и конфигурации параметров работы системы.

Кнопочный переключатель Omron D2FC-F-7N – это микро-кнопка с моментальным замыканием, предназначенная для быстрого и кратковременного переключения состояний. Она имеет всего 2 контакта и обеспечивает мгновенную реакцию на нажатие, что делает полезным для активации функций, требующих быстрого отклика, например, для запуска процесса распознавания речи. Благодаря своему компактному размеру и простоте использования, такой переключатель часто применяется в пользовательских интерфейсах электронных устройств [15].

### 1.7 Дисплеи для отображения данных

Для отображения распознанных слов пользователю в устройстве распознавания речи можно использовать жидкокристаллический или OLED-дисплей. Ниже в таблице 1.7 представлены одни из самых распространенных дисплеев и их параметры:

Таблица 1.7 – Параметры жидкокристаллических и светодиодных дисплеев

Параметр	LCD2004	LCD1602	OLED128x64
Входное напряжение	4.7–5.3В	5 В	3,0-4,2 В
Максимальный потребляемый ток	180 мА	150 мА	50 мА
Рабочая температура	от -25 до 70 °С	от -20 до 70 °С	от -40 до 85 °С
Количество выводов	4	4	4
Количество символов для отображения	80	32	128x64 пикс.
Контроллер	HD44780	HD44780	SH1106
Количество градаций яркости	1	1	256
Тип интерфейса	I2C, SPI	I2C, SPI	I2C, SPI

LCD2004 – это жидкокристаллический дисплей с четырьмя строками по 20 символов в каждой, что позволяет отображать до 80 символов одновременно. Данный модуль оснащён интерфейсом I2C, что сокращает количество подключаемых проводов, облегчая интеграцию в проект. Особенности:

- возможность отображения текстовой информации;
- подсветка заднего фона, что обеспечивает комфортное чтение данных в условиях недостаточной освещенности.

Используется в проектах, где требуется вывод большого объема данных, например, в промышленных контроллерах, системах мониторинга и сложных микроконтроллерных устройствах [16].

LCD1602 – это жидкокристаллический дисплей с двумя строками по 16 символов. Данный модуль также оснащён интерфейсом I2C, что упрощает подключение и сокращает число задействованных пинов микроконтроллера [17]. Особенности:

- компактный размер и простота в использовании;
- отображение текстовой информации с базовыми параметрами.

Широко применяется в простых электронных устройствах, таких как умные дома, часы.

OLED128x64 – монохромный дисплей с матрицей из органических светодиодов (OLED) с диагональю экрана 33 мм (1,3 дюйма). Дисплей построен на базе контроллера SH1106. Дисплей способен отображать как текстовую информацию, так и графическую. Разрешение экрана составляет 128 на 64 точки. К преимуществам этого дисплея относится большой угол обзора, высокая контрастность, низкое энергопотребление, небольшой вес и габариты. Дисплей работает по шинам I<sup>2</sup>C, SPI. Информация взята из источника [18].

## **2 РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ МИКРОПРОЦЕССОРНОГО УСТРОЙСТВА РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ**

### **2.1 Постановка задачи**

В курсовом проекте необходимо разработать микропроцессорное устройство распознавания речи. Данное устройство должно выполнять следующие функции:

1) Захват и предварительная обработка аудиосигнала.

Устройство с помощью микрофона должно захватывать звуковые волны и преобразовывать их в аналоговый сигнал. Этот сигнал затем оцифровывается с помощью аналого-цифрового преобразователя (АЦП). Необходимо применять алгоритмы фильтрации для удаления фонового шума и нормализации амплитуды, что позволит выделить участки сигнала, содержащие речь.

2) Извлечение акустических характеристик.

Далее необходимо анализировать энергию и амплитуду сигнала, что позволит определить наличие речи и выделить активные речевые сегменты. Проводится анализ частотных характеристик звука, с использованием быстрого преобразования Фурье для выявления доминирующих частот. Вычисляются мел-кепстральные коэффициенты, которые представляют спектрограмму в виде набора коэффициентов, приближённого к восприятию речи человеком и являющегося информативным признаком для выделения фонем. Дополнительно анализируется динамика изменения сигнала для учёта интонации, длительности произношения и плавности переходов между звуками. Определяется фонетическая структура речи посредством выделения отдельных фонем – минимальных звуковых единиц, из которых состоят слова, что позволяет проводить сопоставление с эталонными шаблонами.

3) Распознавание слова.

Извлечённые параметры аудиосигнала сравниваются с заранее записанными эталонными шаблонами для каждого из заданных 3–4 слов. Для сравнения могут использоваться алгоритмы динамического выравнивания временной шкалы (DTW), которые учитывают различия в скорости и интонации произношения. На основании совпадения извлечённых признаков с эталонными шаблонами определяется наиболее вероятное слово.

4) Отображение распознанного слова на дисплее

### **2.2 Компоненты проектируемого устройства**

Компоненты структуры устройства необходимо выбирать исходя из функций, которые были описаны в постановке задачи. Компоненты проектируемого устройства представлены ниже.

1) Микроконтроллер – центральный элемент, который осуществляет обработку поступающих цифровых данных, реализует алгоритмы распознавания речи и управляет обменом информацией между всеми компонентами устройства.

2) Блок питания – источник стабилизированного напряжения, обеспечивающий корректную работу всех компонентов схемы.

3) Модуль захвата аудиосигнала – включает электретный микрофон с усилительным каскадом, которые преобразуют звуковые волны в аналоговый сигнал.

4) Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) – преобразует аналоговый сигнал, поступающий с модуля захвата аудиосигнала, в цифровой формат с заданной частотой дискретизации, что позволяет сохранить все существенные акустические характеристики для дальнейшей обработки.

5) Модуль отображения информации – LCD-дисплей, предназначенный для вывода распознанного слова.

6) Средства визуальной индикации – светодиоды, которые используются для индикации состояния устройства.

7) Орган управления состоянием устройства – переключатель, обеспечивающий возможность управления режимами работы и запуска процесса распознавания.

## **2.3 Взаимодействие компонентов устройства**

Работа устройства организована последовательным образом, обеспечивая плавное и надежное взаимодействие всех компонентов.

Сначала модуль захвата аудиосигнала, состоящий из микрофона с усилителем и фильтрующими элементами, преобразует звуковые волны в аналоговый электрический сигнал.

Полученный аналоговый сигнал поступает на вход АЦП, где он оцифровывается с учетом заданной частоты дискретизации и разрешения, обеспечивая сохранение всех существенных характеристик исходного сигнала.

Далее цифровой сигнал передается в микроконтроллер, который посредством реализованных алгоритмов обработки сначала выделяет акустические признаки (энергию, частотные характеристики, MFCC, динамику сигнала), а затем выполняет сравнение извлеченных параметров с заранее записанными эталонными шаблонами для определения наиболее вероятного слова.

Результат распознавания передается на модуль отображения, где он выводится на LCD-дисплей, а также может быть индицирован с помощью светодиодов, сигнализирующих о состоянии устройства.

Весь процесс работы устройства поддерживается стабильным питанием от блока питания, который распределяет необходимое напряжение по всей схеме.

Структурная схема устройства представлена в приложении А.

### 3 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ЭЛЕМЕНТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ УСТРОЙСТВА РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ

#### 3.1 Обоснование выбора микроконтроллеров

Для выбора подходящего микроконтроллера устройству распознавания важно учитывать следующие ключевые требования:

1) вычислительная производительность – алгоритмы обработки аудиосигнала требуют значительных вычислительных ресурсов, поэтому микроконтроллер должен обладать ресурсом для реализации вычислительно интенсивных алгоритмов в реальном времени;

2) поддержка необходимых периферийных интерфейсов – устройство должно иметь достаточное количество аналоговых входов для подключения модуля захвата аудиосигнала (микрофона) и внешнего аналого-цифрового преобразователя (АЦП), а также цифровых интерфейсов для связи с модулем отображения (LCD-дисплей) и средствами визуальной индикации (светодиоды);

3) достаточный объем памяти – микроконтроллер должен обладать достаточным объемом флеш-памяти для хранения алгоритмов распознавания и эталонных шаблонов;

4) программируемость и поддержка – микроконтроллер должен легко программироваться и иметь качественную документацию.

В рамках разработки микропроцессорного устройства распознавания речи важно правильно выбрать микроконтроллер, который станет основой системы.

В пункте 1.2 были рассмотрены микроконтроллер ATmega328 и наиболее популярные аналоги других производителей – nRF52840 и RP2040, которые отвечают задачам проектирования устройства.

В данном проекте была выбрана плата Arduino UNO. Изображение платы представлено на рисунке 3.1, а параметры данной платы представлены в таблице 3.1 Для составления таблицы были взяты данные из источника [19].

Таблица 3.1 – Параметры платы Arduino UNO

Параметр	Arduino Uno
Микроконтроллер	ATmega328
Поддерживаемые интерфейсы	SPI, I2C, UART, USB
Количество цифровых входов	14
Количество аналоговых входов	6
ШИМ	6
Флеш-память	32 КБ
ОЗУ	2 КБ
EEPROM	1 КБ
Тактовая частота	16 МГц

### Продолжение таблицы 3.1

Входное напряжение	7-12 В
Максимальный ток потребления	410 мА
Постоянный ток через вход/выход	40 мА
Рабочая температура	От -40 до +105 °С

Микроконтроллер ATmega328 имеет требуемую высокую производительность, низкое энергопотребление для проектируемого устройства. Кроме того, он имеет достаточное количество входов/выходов для подключения различных устройств и сенсоров, а также поддерживает различные интерфейсы связи, такие как UART, SPI и I2C. Благодаря хорошему сочетанию вычислительной мощности, простоты использования, низкому энергопотреблению и надёжности, ATmega328 является оптимальным выбором для реализации проекта. Изображение платы представлено на рисунке 3.1.

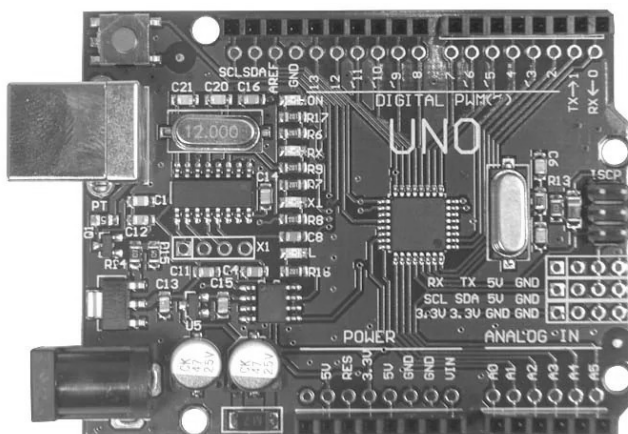


Рисунок 3.1 – Плата Arduino UNO

### 3.2 Обоснование выбора микрофона

Для сравнения были выбраны три модели электретных микрофонов: EM6050P, EM9767 и НМО0603В-65. В таблице 1.3 приведены их сравнительные характеристики.

Рассмотрев сравнительные характеристики микрофонов, представленных в таблице 1.3 обзора литературы. Был выбран EM6050P благодаря широкому частотному диапазону и сбалансированной чувствительности.

Микрофон способен эффективно захватывать как низкие, так и высокие частоты, что обеспечивает точное распознавание речевых сигналов. Чувствительность в диапазоне 32–44 мВ/Па позволяет устройству адекватно реагировать на голосовые команды.

EM6050P разработан для широкого спектра аудиозаписывающих устройств, что подтверждает его универсальность и устойчивость к эксплуатационным нагрузкам. Это особенно важно для систем распознавания

речи, где стабильность работы микрофона напрямую влияет на качество обработки звука.

Изображение EM6050P представлено на рисунке 3.2.



Рисунок 3.2 – Микрофон EM6050P

### 3.3 Обоснование выбора АЦП

Для сравнения были выбраны три модели АЦП: ADS1115, MCP3424 и ADS1015. В таблице 1.4 приведены их сравнительные характеристики.

В качестве аналого-цифрового преобразователя для устройства распознавания речи была выбрана модель ADS1115. Рассмотрение её аналогов находится в пункте 1.4, а их параметры приведены в таблице 1.4. Модель ADS1115 имеет схожие параметры с аналогами, однако наряду с ними обладает рядом преимуществ.

1) Высокая точность оцифровки – 16-битная разрядность обеспечивает достаточную детализацию сигнала, что важно для корректного распознавания речевых команд.

2) Удобство интеграции – поддержка интерфейса I<sup>2</sup>C упрощает подключение к микроконтроллерам и позволяет легко интегрировать ADS1115 в различные системы.

3) Гибкость в выборе входного диапазона - программируемый диапазон входного напряжения (от  $\pm 0.256$  В до  $\pm 6.144$  В) позволяет работать с различными типами датчиков, обеспечивая универсальность применения.

Изображение ADS1115 представлено на рисунке 3.3.

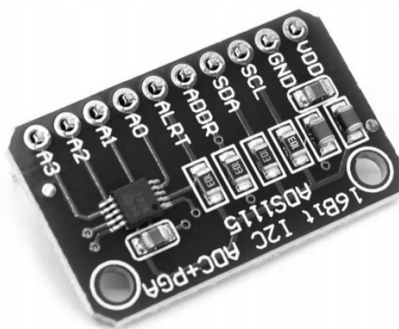


Рисунок 3.3 – АЦП ADS1115



### 3.4 Обоснование выбора органа световой индикации

Рассмотрев разные модели светодиодов для индикации состояния устройства распознавания речи (3 мм LED (Kingbright WP7113ID), 5 мм LED (Lite-On LTL-307EE), SMD LED 0805 (Osram OSL-80S)) и проведя сравнение (см. таблицу 1.5), был сделан выбор на светодиоде 3 мм LED (Kingbright WP7113ID), поскольку он обеспечивает оптимальное сочетание параметров для индикации состояния устройства. Данный светодиод характеризуется широким рабочим температурным диапазоном от  $-45$  до  $85$  °C, что позволяет использовать его в различных условиях эксплуатации, а световой поток 40–60 мкд обеспечивает достаточную яркость при низком энергопотреблении. Компактные размеры и надежность этого светодиода способствуют его легкой интеграции в системы с ограниченным пространством. Изображение выбранного светодиода представлено на рисунке 3.4.



Рисунок 3.4 – Светодиод WP7113ID

### 3.5 Обоснование выбора органа управления состоянием устройства

В пункте 1.6 были рассмотрены аналоги переключателей: KCD1-11, DIPSW-68-5 и Omron D2FC-F-7N, параметры которых представлены в таблице 1.6. Переключатель KCD1-11 имеет схожие параметры с аналогами, однако наряду с ними обладает следующими преимуществами:

- обеспечивает высокую надежность и устойчивость к большим нагрузкам (до 1000 мА);
- реализует простую схему переключения между двумя состояниями (ON/OFF), что делает его идеальным для систем, где важна долговечность и стабильное переключение.

Исходя из вышеперечисленных факторов, был выбран переключатель KCD1-11 для устройства распознавания речи. Его надежность и простота управления способствуют интуитивным управлением режимов работы устройства. Изображение выбранного переключателя представлено на рисунке 3.5.



Рисунок 3.5 – Переключатель KCD1-11

### 3.6 Обоснование выбора устройства отображения информации

В пункте 1.7 были представлены аналоги устройств отображения информации, а также в таблице 1.7 описаны их параметры. В ходе изучения параметров, было принято решение использовать жидкокристаллический дисплей LCD1602 для проектируемого устройства. Изображение LCD1602 представлено на рисунке 3.6.



Рисунок 3.6 – Жидкокристаллический дисплей LCD1602

Среди главных преимуществ дисплея LCD1602 можно выделить регулируемую контрастность. Также имеется модуль-переходник на основе микросхемы PCF8574AT (рисунок 3.7), которая предназначена для расширения количества линий ввода/вывода. Микросхема подключается по I2C интерфейсу и имеет порт из 8 линий ввода/вывода, принцип функционирования простой, при записи байта данных в микросхему, линии порта принимают уровни, соответствующие значениям битов полученного байта.



Рисунок 3.7 – Модуль-переходник на основе микросхемы PCF8574AT

### 3.7 Формулирование требований к источнику питания

Проектируемое устройство будет питаться от общего источника питания. Для расчета характеристик блока питания была составлена таблица 3.1

Таблица 3.1 – Характеристики модулей устройства

Модуль	U <sub>пит</sub> , В	I <sub>max</sub> , А	Р <sub>потр</sub> , Вт
АТmega328	3,3	0,2	0,66
Микрофон EM6050P	3,3	0,01	0,033
АЦП ADS1115	3,3	0,001	0,0033
Светодиод	2,2	0,02	0,044
Дисплей LC1602	5	0,15	0,75

Для устройства нужен источник питания напряжением 5 В. Расчеты показали, что максимальный потребляемый ток равен 0,38 А, а потребляемая мощность 1,49 Вт. С учетом запаса по мощности необходимо внести поправку и увеличить это значение на 30%, таким образом мощность источника питания должна быть Р<sub>потр</sub> = 1,93 Вт.

Далее, необходимо рассчитать минимальный выходной ток источника питания:

$$I_{\min} = P_{\text{ист}} / U_{\text{ист}} = 1,93 / 5,00 = 0.4 \text{ А}$$

Необходимо также учесть запас по току в 30%. Конечный ток для источника питания должен быть равен  $I_{\text{ист}} = 0,52 \text{ А}$ . Исходя из приведенных расчетов, источник питания для устройства идентификации проездных билетов должен иметь выходное напряжение 5 В и минимальный выходной ток 0,52 А.

### 3.8 Разработка функциональной схемы

После анализа и сравнения различных компонентов, включающих в себя микроконтроллер, микрофон, АЦП, орган управления и индикации состоянием устройства, и дисплей, был выбран оптимальный набор для разработки устройства распознавания речи

Функциональная схема проектируемого устройства приведена в приложении Б.

## 4 РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕВАТОРА

### 4.1 Микроконтроллер

Разработанная принципиальная схема приведена в приложении В.

Для обеспечения работы платы Arduino Uno требуется источник питания с выходным напряжением 5 В и минимальным выходным током 0,52 А, обоснование выбора данных значений приведено в разделе 3.7. Для формирования графического изображения платы с микроконтроллером на схеме необходимо ввести логические номера разъемов. Соответствие между логическими и физическими номерами приведены в таблице 4.1.

На рисунке 4.1 приведено схематического изображение контактов платы.

Таблица 4.1 – Соответствие логических и физических номеров разъемов

Название разъема на плате	Номер контакта	Логический номер разъема на схеме	Логический номер контакта	Комментарии
RES	0	1	100	—
3.3 V	1		101	Питание микрофона
5 V	2		102	Подключение внешнего источника питания
GND	3		103	Общий провод (земля) для всех модулей
VIN	4		104	—
A0	0	2	200	—
A1	1		201	—
A2	2		202	—
A3	3		203	—
A4 (SDA)	4		204	АЦП и ЖК-дисплей через интерфейс I2C
A5 (SCL)	5		205	
SDA	0	3	300	—
SCL	1		301	—
GND	2		302	—
D0	0	4	400	—
D1	1		401	—
D2	2		402	Переключатель состояния устройства
D3	3		403	—
D4	4		404	—
D5	5		405	—
D6	6		406	—
D7	7		407	—

Продолжение таблицы 4.1

D8	8		408	—
D9	9		409	—
D10	10		410	Светодиод
D11	11		411	Светодиод
D12	12		412	Светодиод

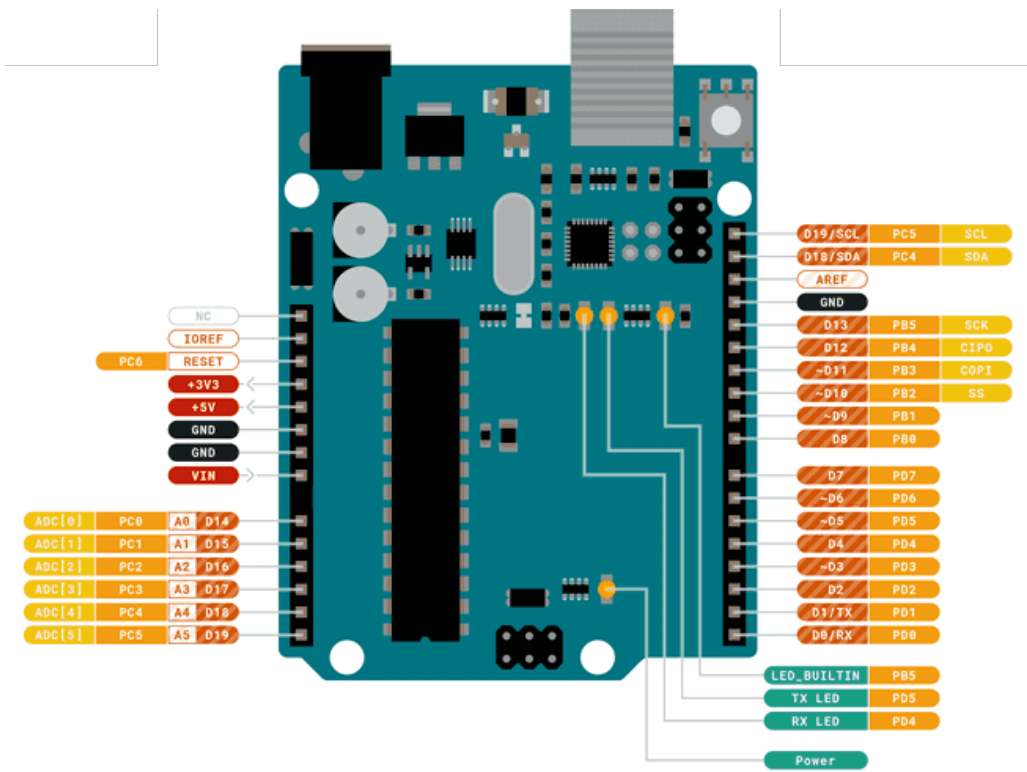


Рисунок 4.1 – Назначение контактов платы Arduino Uno

На принципиальной схеме плата представлена по координатам В06.

4.2 Микрофон

В таблице 4.2 представлено описание контактов микрофона с комментариями, уточняющие функциональное назначение.

Таблица 4.2

Номер контакта	Вывод на плате	Комментарий
1	VCC	Питание
2	GND	Земля
3	OUT	Аналоговый выход

На принципиальной схеме плата представлена по координатам А01.

### 4.3 АЦП

В таблице 4.3 представлено описание контактов АЦП с комментариями, уточняющие функциональное назначение.

Таблица 4.3

Номер контакта	Вывод на плате	Комментарий
1	GND	Земля
2	VDD	Питание
3	SCL	Линия тактирования I <sup>2</sup> C
4	SDA	Линия данных I <sup>2</sup> C
5	ADDR	—
6	ALRT	—
7	AIN0	Аналоговый вход для микрофона
8	AIN1	—
9	AIN2	—
10	AIN3	—

На принципиальной схеме плата представлена по координатам D01.

### 4.4 Дисплей

В таблице 4.4 представлено описание контактов дисплея с комментариями, уточняющие функциональное назначение.

Таблица 4.4

Номер контакта	Вывод на плате	Комментарий
1	VSS	Земля
2	VDD	Питание
3	VO	Регулировка контрастности
4	RS	Выбор регистра
5	RW	Режим чтения/записи
6	E	Строб (сигнал разрешения данных)
7	D0	Цифровой вывод
8	D1	Цифровой вывод
9	D2	Цифровой вывод
10	D3	Цифровой вывод
11	D4	Цифровой вывод
12	BLA	Анод подсветки
13	BLK	Катод подсветки

На принципиальной схеме плата представлена по координатам B15

## 4.5 Расширитель цифровых входов PCF8574AT

В таблице 4.5 представлено описание контактов расширителя цифровых входов для дисплея с комментариями, уточняющие функциональное назначение.

Таблица 4.5

Номер контакта	Вывод на плате	Комментарий
1	VSS	Земля
2	VDD	Питание
3	VO	Регулировка контрастности
4	RS	Выбор регистра
5	RW	Режим чтения/записи
6	E	Строб (сигнал разрешения данных)
7	D0	Цифровой вывод
8	D1	Цифровой вывод
9	D2	Цифровой вывод
10	D3	Цифровой вывод
11	D4	Цифровой вывод
12	BLA	Анод подсветки
13	BLK	Катод подсветки

На принципиальной схеме плата представлена по координатам В11.

## 4.6 Органы индикации

Информация о выбранных светодиодах представлена в пункте 3.7 раздела 3. Светодиоды подключаются к заземляющему выходу GND и к цифровым выходам D10, D11, D12. Исходя из пункта 4.2 для корректной работы подключение к цифровым выходам происходит через токоограничивающий резистор.

## 4.7 Расчет токоограничивающего сопротивления для светодиодов

В данном устройстве используется 3 светодиода. Для ограничения тока, проходящего через них, будут использованы резисторы, номинал которых рассчитывается по формуле 4.1:

$$R = \frac{U_{\text{пит}} - U_{\text{пад}}}{I_{\text{пр}}}, \quad (4.1)$$

где  $U_{\text{пит}}$  – напряжения питания,  $U_{\text{пад}}$  – напряжение, падающее на светодиоде,  $I_{\text{пр}}$  – прямой ток светодиода.

В устройстве используются светодиоды со следующими параметрами:  $I_{\text{пр}} = 20\text{мА}$ ,  $U_{\text{пад}} = 3.0\text{В}$ .

Значение сопротивления равно:

$$R = \frac{5 - 3}{0.02} = 100 \text{ Ом.} \quad (4.2)$$

Следовательно, для того, чтобы светодиод не перегорел он должен быть подключен через резистор с сопротивлением не менее 100 Ом.

Схема подключения светодиода приведена на рисунке 4.2.

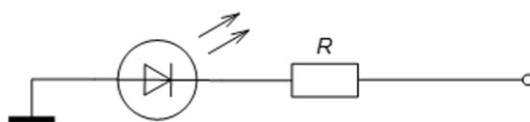


Рисунок 4.2 — Схема подключения светодиодов



## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Документация ATmega328P [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: [https://www.rlocman.ru/i/File/2018/03/11/ATmega328P\\_1.pdf](https://www.rlocman.ru/i/File/2018/03/11/ATmega328P_1.pdf) – Дата доступа: 10.01.2025
2. Документация nRF52840 [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: [https://content.arduino.cc/assets/Nano\\_BLE\\_MCU-nRF52840\\_PS\\_v1.1.pdf](https://content.arduino.cc/assets/Nano_BLE_MCU-nRF52840_PS_v1.1.pdf) – Дата доступа : 10.01.2025
3. Документация RP2040 [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: <https://datasheets.raspberrypi.com/rp2040/rp2040-datasheet.pdf> – Дата доступа: 10.01.2025
4. Документация EM6050P [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: <https://static.chipdip.ru/lib/354/DOC004354852.pdf> – Дата доступа: 10.01.2025
5. Документация EM9767 [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: <https://static.chipdip.ru/lib/354/DOC004354865.pdf> – Дата доступа: 10.01.2025
6. Документация HMO0603B-65 [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: <https://static.chipdip.ru/lib/054/DOC000054701.pdf> – Дата доступа: 10.01.2025
7. Документация ADS1115 [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: [https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1114.pdf?ts=1737984407814&ref\\_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F](https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1114.pdf?ts=1737984407814&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F) – Дата доступа: 10.01.2025
8. Документация MCP3424 [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: <https://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/22088c.pdf> – Дата доступа: 10.01.2025
9. Документация ADS1015 [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: [https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1015.pdf?ts=1737991676515&ref\\_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fde-de%252Fdata-converters%252Fadc-circuit%252Fproducts.html](https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1015.pdf?ts=1737991676515&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fde-de%252Fdata-converters%252Fadc-circuit%252Fproducts.html) – Дата доступа: 10.01.2025
10. Документация WP7113ID [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/233663/KINGBRIGHT/WP7113ID.html> – Дата доступа: 10.01.2025
11. Документация LTL-307EE [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: <https://www.tme.eu/pl/details/ltl-307ee/diody-led-tht-okragle/liteon/> – Дата доступа: 10.01.2025
12. Документация OSL-80S [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: <https://docs.rs-online.com/28d4/A700000006637388.pdf> – Дата доступа: 10.01.2025
13. Документация KCD1-11 [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: <https://www.chinadaier.com/wp-content/uploads/2017/08/Rocker-switch.pdf> – Дата доступа: 10.01.2025

14. Документация DIPSW-68-5 [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: <https://eu.mouser.com/c/ds/electromechanical/switches/dip-switches-sipswitches/?contact%20form=DPST&switch%20type=DIP> – Дата доступа: 10.01.2025
15. Документация D2FC-F-7N [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: <https://www.datasheetmeta.com/search.php?q=D2FC-F-7N> – Дата доступа: 10.01.2025
16. Документация LCD2004 [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: [https://uk.beta-layout.com/download/rk/RK-10290\\_410.pdf](https://uk.beta-layout.com/download/rk/RK-10290_410.pdf) – Дата доступа: 10.01.2025
17. Документация LCD1602 [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: [https://www.waveshare.com/datasheet/LCD\\_en\\_PDF/LCD1602.pdf](https://www.waveshare.com/datasheet/LCD_en_PDF/LCD1602.pdf) – Дата доступа: 10.01.2025
18. Документация OLED128x64 [Электронный ресурс]. Режим доступа: [https://cdn.velleman.eu/downloads/29/infosheets/sh1106\\_datasheet.pdf](https://cdn.velleman.eu/downloads/29/infosheets/sh1106_datasheet.pdf) – Дата доступа: 11.01.2025
19. Arduino UNO [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: <http://arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardUno> – Дата доступа: 11.01.2025

# **ПРИЛОЖЕНИЕ А**

**(обязательное)**

## **Схема электрическая структурная**

## **ПРИЛОЖЕНИЕ Б**

(обязательное)

### **Схема функциональная**

## **ПРИЛОЖЕНИЕ В**

**(обязательное)**

### **Схема принципиальная**